

Verilog HDL 实验-1

实验组员：史胤隆、林子超

实验目的

练习 Quartus II 软件的使用。

实验内容

完成二选一电路和三人表决器电路的程序设计，进行实验箱验证。

实验步骤

1. 打开 Quartus II 13.1，新建工程 `exp1`，
2. 新建 Verilog HDL 文件，编写二选一电路程序并保存，命名为 `exp1.v`；
3. 执行逻辑编译，无误后，执行全编译；
4. 进入引脚分配窗口，如下定义引脚：

端口名	芯片引脚
F	<code>PIN_9</code>
A	<code>PIN_70</code>
B	<code>PIN_72</code>
cel	<code>PIN_76</code>

5. 关闭引脚分配窗口，重新进行全编译并上传实验箱；
6. 操作实验箱进行验证；
7. 再次打开 `exp1.v`，编写三人表决器电路程序并保存，编译；
8. 如下定义引脚：

端口名	芯片引脚
F	<code>PIN_9</code>
A	<code>PIN_70</code>
B	<code>PIN_72</code>
C	<code>PIN_76</code>

9. 重新进行全编译、上传实验箱，操作实验箱进行验证。

源程序

- 二选一电路

```
module exp1 (  
    output F,  
    input A, B, ce1  
);  
    assign F = ce1 ? A : B;  
endmodule
```

- 三人表决器电路


```
module exp1 (  
    output F,  
    input A, B, C  
);  
    assign F = A & B | A & C | B & C;  
endmodule
```

实验结论

- 二选一电路



- 三人表决器电路

 

实验结果分析

1. 代码无误，实验结果正确。
2. 上传二选一电路程序，操作实验箱，当 PIN_76 对应的输入开关均高电平时，PIN_9 对应的发光二极管点亮状态与 PIN_70 对应输入开关电平一致，否则与 PIN_72 对应输入开关电平一致。
3. 上传三人表决器电路程序，操作实验箱，当 PIN_70、PIN_72、PIN_76 对应的输入开关至少有两个高电平时，PIN_9 对应的发光二极管点亮，否则该发光二极管熄灭。