

# 完整代码

## 顶层模块

- FPGAProj2301.v

```
module FPGAProj2301 (  
    input clk, ena,  
    output [3:0] v1_addr, v1_data,  
    output v2, v3, v4, // debug only  
    // output data_out, // debug only  
    output v5_clk,  
    output [3:0] v5_addr, v5_data  
);  
  
    // wire v2, v3, v4; // non debugging only  
    wire v1_ena, v3_ena; // non debugging only  
    data_source ds (  
        .clk(clk),  
        .ena(ena),  
        .ena_out(v1_ena),  
        .addr_out(v1_addr),  
        .data_out(v1_data)  
    );  
    M_51_8 SSRG1 (  
        .clk(clk),  
        .ena(ena),  
        .m_out(v2)  
    );  
    encrypt_and_transmit enc (  
        .clk(clk),  
        .ena(v1_ena),  
        .key(v2),  
        .addr_in(v1_addr),  
        .data_in(v1_data),  
        .ena_out(v3_ena),  
        // .data_out(data_out), // debug only  
        .data_enc(v3)  
    );  
    M_51_8 SSRG2 (  
        .clk(clk),  
        .ena(ena),  
        .m_out(v4)  
    );  
    receipt_and_decrypt dec (  
        .clk(clk),  
        .ena(v3_ena),  
        .data_enc(v3),  
        .key(v4),  
        .clk_div(v5_clk),  
        .addr_out(v5_addr),  
        .data_out(v5_data)  
    );  
    RAM ram (  
        .clk(v5_clk),
```

```

        .addr_in(v5_addr),
        .data_in(v5_data)
    );
endmodule

```

## 二层模块

- data\_source.v

```

module data_source (
    input clk, ena,
    output reg ena_out,
    output [3:0] addr_out, data_out
);
    reg flag;
    reg [3:0] cnt, out;
    initial begin
        flag <= 1'b0;
        cnt <= 4'b0000;
        ena_out <= 1'b0;
    end
    always @ (posedge ena) flag <= 1'b1;
    always @ (posedge clk) if (flag | ena) begin
        ena_out <= 1'b1;
        out <= cnt;
        cnt <= cnt + 1'b1;
    end
    assign addr_out = out;
    assign data_out = out;
endmodule

```

- buffer.v

```

module buffer (
    // output reg flag,                // debug only
    // output reg [6:0] cnt,            // debug only
    input clk, ena,
    input [3:0] addr_in, data_in,
    output reg ena_out, data_out
);
    reg flag;                        // non debugging only
    reg [6:0] cnt;                    // non debugging only
    reg [7:0] data [15:0];
    initial begin
        flag <= 1'b0;
        cnt <= 7'b0000000;
        ena_out <= 1'b0;
    end
    always @ (posedge ena) flag = 1'b1;
    // // allow read-during-write behavior
    // always @ (posedge clk) if (flag) begin
    //     if (!cnt[6:4]) data[cnt[3:0]] = {addr_in, data_in};
    // end

```

```

//      data_out = data[cnt[6:3]][cnt[2:0]];
//      cnt = cnt + 1'b1;
//      ena_out = 1'b1;
// end
// avoid read-during-write behavior
always @ (posedge clk) if (flag) begin
    if (!cnt) data_out <= data_in[0];
    else data_out <= data[cnt[6:3]][cnt[2:0]];
end
always @ (posedge clk) if (flag) begin
    if (!cnt[6:4]) data[cnt[3:0]] = {addr_in, data_in};
    cnt = cnt + 1'b1;
    ena_out = 1'b1;
end
endmodule

```

- **M\_51\_8.v**

```

module M_51_8 (
    input clk, ena,
    output reg m_out
);
    reg flag;
    reg [4:0] shift_reg;
    initial begin
        flag <= 1'b0;
        shift_reg <= 5'b10101;
    end
    always @ (posedge ena) flag = 1'b1;
    always @ (posedge clk) if (flag) begin
        shift_reg[0] <= shift_reg[1] ^ shift_reg[4];
        {m_out, shift_reg[4:1]} <= shift_reg[4:0];
    end
endmodule

```

- **encrypt\_and\_transmit.v**

```

module encrypt_and_transmit (
    input clk, ena, key,
    input [3:0] addr_in, data_in,
    // output data_out, // debug only
    output ena_out, data_enc
);
    wire data_out; // non debugging only
    buffer buffer (
        .clk(clk),
        .ena(ena),
        .addr_in(addr_in),
        .data_in(data_in),
        .ena_out(ena_out),
        .data_out(data_out)
    );
    assign data_enc = data_out ^ key;
endmodule

```

```
endmodule
```

- **recept\_and\_decrypt.v**

```
module recept_and_decrypt (  
    input clk, ena, data_enc, key,  
    output clk_div,  
    output [3:0] addr_out, data_out  
);  
    wire data_in;  
    assign data_in = data_enc ^ key;  
    P_to_S p_to_s (  
        .clk(clk),  
        .ena(ena),  
        .p_in(data_in),  
        .addr_out(addr_out),  
        .data_out(data_out)  
    );  
    divider_8 div (  
        .clk(clk),  
        .ena(ena),  
        .clk_out(clk_div)  
    );  
endmodule
```

- **RAM.v**

```
module RAM (  
    input clk,  
    input [3:0] addr_in, data_in  
);  
    reg [3:0] data [15:0];  
    always @ (posedge clk) data[addr_in] = data_in;  
endmodule
```

## 三层模块

- **P\_to\_S.v**

```
module P_to_S (  
    input clk, ena, p_in,  
    output reg [3:0] addr_out, data_out  
);  
    reg flag;  
    reg [2:0] cnt;  
    reg [7:0] shift_reg;  
    initial begin  
        flag <= 1'b0;  
        cnt <= 3'b000;  
    end  
    always @ (posedge ena) flag <= 1'b1;  
    always @ (posedge clk) if (flag | ena) begin
```

```

        if (!cnt) {addr_out, data_out} <= shift_reg;
        shift_reg[6:0] <= shift_reg[7:1];
        shift_reg[7] <= p_in;
        cnt <= cnt + 1'b1;
    end
endmodule

```

- divider\_8.v

```

module divider_8 (
    input clk, ena,
    output reg clk_out
);
    reg flag;
    reg [1:0] cnt;
    initial begin
        flag <= 1'b0;
        cnt <= 2'b00;
        clk_out <= 1'b0;
    end
    always @ (posedge ena) flag = 1'b1;
    always @ (posedge clk) if (flag) begin
        if (!cnt) clk_out <= !clk_out;
        cnt <= cnt + 1'b1;
    end
endmodule

```

## TestBenches

- tb\_FPGAproj2301.v

```

`timescale 10ps/1ps
module tb_FPGAproj2301 ();
    reg clk, ena;
    wire [3:0] V1_addr, V1_data;
    wire V2, V3, V4;    // debug only
    // wire data_out;    // debug only
    wire V5_clk;
    wire [3:0] V5_addr, V5_data;
    FPGAproj2301 uut (
        .clk(clk),
        .ena(ena),
        .V1_addr(V1_addr),
        .V1_data(V1_data),
        .V2(V2),        // debug only
        .V3(V3),        // debug only
        .V4(V4),        // debug only
        // .data_out(data_out),    // debug only
        .V5_clk(V5_clk),
        .V5_addr(V5_addr),
        .V5_data(V5_data)
    );
    initial begin

```

```

        clk = 1'b1;
    forever #5 clk = ~clk;
end
initial begin
    ena = 1'b0;
    #97 ena = 1'b1;
    #25 ena = 1'b0;
    #2000 $stop;
end
endmodule

```

- **tb\_data\_source.v**

```

`timescale 10ps/1ps
module tb_data_source ();
    reg clk, ena;
    wire [3:0] addr_out, data_out;
    data_source uut (
        .clk(clk),
        .ena(ena),
        .addr_out(addr_out),
        .data_out(data_out)
    );
    initial begin
        clk = 1'b1;
        forever #5 clk = ~clk;
    end
    initial begin
        ena = 1'b0;
        #97 ena = 1'b1;
        #25 ena = 1'b0;
        #1000 $stop;
    end
end
endmodule

```

- **tb\_buffer.v**

```

`timescale 10ps/1ps
module tb_buffer ();
    reg clk, ena;
    reg [3:0] addr_in, data_in;
    wire data_out;
    // wire flag; // debug only
    // wire [5:0] cnt; // debug only
    buffer uut (
        // .flag(flag), // debug only
        // .cnt(cnt), // debug only
        .clk(clk),
        .ena(ena),
        .addr_in(addr_in),
        .data_in(data_in),
        .data_out(data_out)
    );
end

```

```

initial begin
    clk = 1'b1;
    forever #5 clk = ~clk;
end
initial begin

    ena = 1'b0;
    ena = 1'b1;

    #100
    #5    addr_in = 4'b0000; data_in = 4'b0000;
    #10    addr_in = 4'b0001; data_in = 4'b0001;
    #10    addr_in = 4'b0010; data_in = 4'b0010;
    #5
    ena = 1'b0;
    #5    addr_in = 4'b0011; data_in = 4'b0100;
    #10    addr_in = 4'b0100; data_in = 4'b1000;
    #10    addr_in = 4'b0101; data_in = 4'b1001;
    #10    addr_in = 4'b0110; data_in = 4'b1010;
    #10    addr_in = 4'b0111; data_in = 4'b1100;
    #10    addr_in = 4'b1000; data_in = 4'b1101;
    #10    addr_in = 4'b1001; data_in = 4'b1110;
    #10    addr_in = 4'b1010; data_in = 4'b1111;
    #10    addr_in = 4'b1011; data_in = 4'b1111;
    #10    addr_in = 4'b1100; data_in = 4'b1111;
    #10    addr_in = 4'b1101; data_in = 4'b0000;
    #10    addr_in = 4'b1110; data_in = 4'b0000;
    #10    addr_in = 4'b1111; data_in = 4'b0000;
    #10    addr_in = 4'b0000; data_in = 4'b1010;
    #10    addr_in = 4'b0001; data_in = 4'b1010;
    #2000 $stop;

end
endmodule

```

- **tb\_M\_51\_8.v**

```

`timescale 10ps/1ps
module tb_M_51_8 ();
    reg clk, ena;
    wire m_out;
    M_51_8 uut (
        .clk(clk),
        .ena(ena),
        .m_out(m_out)
    );
    initial begin
        clk = 1'b1;
        forever #5 clk = ~clk;
    end
    initial begin
        ena = 1'b0;
        #100 ena = 1'b1;
        #25 ena = 1'b0;
        #1000 $stop;
    end
end
endmodule

```

- **tb\_P\_to\_S.v**

```

`timescale 10ps/1ps
module tb_P_to_S ();
    reg clk, ena, p_in;
    wire [3:0] addr_out, data_out;
    P_to_S uut (
        .clk(clk),
        .ena(ena),
        .p_in(p_in),
        .addr_out(addr_out),
        .data_out(data_out)
    );
    initial begin
        clk = 1'b1;
        forever #5 clk = ~clk;
    end
    initial begin
        p_in = 1'b0; ena = 1'b0;
        #100 p_in = 1'b0; ena = 1'b1;
        #10 p_in = 1'b0;
        #10 p_in = 1'b0;
        #5 ena = 1'b0;
        #5 p_in = 1'b0;
        #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b0; #10 p_in = 1'b0; #10 p_in = 1'b0;
        #10 p_in = 1'b0; #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b0; #10 p_in = 1'b0;
        #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b0; #10 p_in = 1'b0;
        #10 p_in = 1'b0; #10 p_in = 1'b0; #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b0;
        #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b0; #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b0;
        #10 p_in = 1'b0; #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b0;
        #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b0;
        #10 p_in = 1'b0; #10 p_in = 1'b0; #10 p_in = 1'b0; #10 p_in = 1'b1;
        #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b0; #10 p_in = 1'b0; #10 p_in = 1'b1;
        #10 p_in = 1'b0; #10 p_in = 1'b0; #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b1;
        #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b0; #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b1;
        #10 p_in = 1'b0; #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b1;
        #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b1; #10 p_in = 1'b1;
        #100 $stop;
    end
endmodule

```

- **tb\_divider\_8.v**

```

`timescale 10ps/1ps
module tb_divider_8();
    reg clk, ena;
    wire clk_out;
    divider_8 uut(
        .clk(clk),
        .ena(ena),
        .clk_out(clk_out)
    );

```



```
initial begin
    clk = 1'b1;
    forever #5 clk = ~clk;
end
initial begin
    ena = 1'b0;
    #100 ena = 1'b1;
    #25 ena = 1'b0;
    #1000 $stop;
end
endmodule
```