

Verilog HDL 实验-3

实验组员： 史胤隆、林子超

实验目的

- 针对行为语句中的过程赋值、条件语句进行练习。

实验内容

- 完成 3-8 译码器电路电路，进行综合（RTL）和仿真（功能仿真），查看综合和仿真结果并对仿真波形进行分析；
- 进行实验箱验证。

实验步骤

1. 打开 Quartus II 13.1，新建工程 `exp3`，编写 3-8 译码器电路程序并保存为 `exp3.v`；
2. 执行逻辑编译，无误后，执行全编译；
3. 编写仿真程序并保存为 `tb_exp2.v`；
4. 设置仿真工具，再次执行逻辑编译，无误后，执行全编译；
5. 点击功能仿真按钮，查看仿真结果，分析波形；
6. 完成波形仿真后，关闭 ModelSim，进入引脚分配窗口，如下定义引脚：

Y[0]	Y[1]	Y[2]	Y[3]	Y[4]	Y[5]	Y[6]	Y[7]
PIN_9	PIN_13	PIN_18	PIN_21	PIN_22	PIN_37	PIN_38	PIN_39
En	A[0]	A[1]	A[2]				
PIN_70	PIN_72	PIN_76	PIN_80				

7. 关闭引脚分配窗口，重新进行全编译并上传实验箱，操作实验箱进行验证。

源程序

- exp3.v


```
module exp3(  
    input En, input [2:0]A,  
    output reg[7:0]Y  
);  
    always @A begin  
        if (En==0) Y=8'b00000000;  
        else case (A)  
            3'd0:Y=8'b00000001;  
            3'd1:Y=8'b00000010;  
            3'd2:Y=8'b00000100;  
            3'd3:Y=8'b00001000;  
            3'd4:Y=8'b00010000;  
            3'd5:Y=8'b00100000;  
            3'd6:Y=8'b01000000;  
            3'd7:Y=8'b10000000;  
            default:Y=8'b00000000;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

- tb_exp3.v



```
`timescale 10ps/1ps  
module tb_exp3();  
    reg [2:0]A; reg En;  
    wire [7:0]Y;  
    exp3 uut(.En(En), .A(A), .Y(Y));  
    initial begin  
        En = 0; A = 3'b000;  
        #10 En = 0; A = 3'b001;  
        #10 En = 0; A = 3'b010;  
        #10 En = 0; A = 3'b011;  
        #10 En = 0; A = 3'b100;  
        #10 En = 0; A = 3'b101;  
        #10 En = 0; A = 3'b110;  
        #10 En = 0; A = 3'b111;  
        #10 En = 1; A = 3'b000;  
        #10 En = 1; A = 3'b001;  
        #10 En = 1; A = 3'b010;  
        #10 En = 1; A = 3'b011;  
        #10 En = 1; A = 3'b100;  
        #10 En = 1; A = 3'b101;  
        #10 En = 1; A = 3'b110;  
        #10 En = 1; A = 3'b111;  
        #10 $finish;  
    end  
endmodule
```

实验结论

- 仿真波形

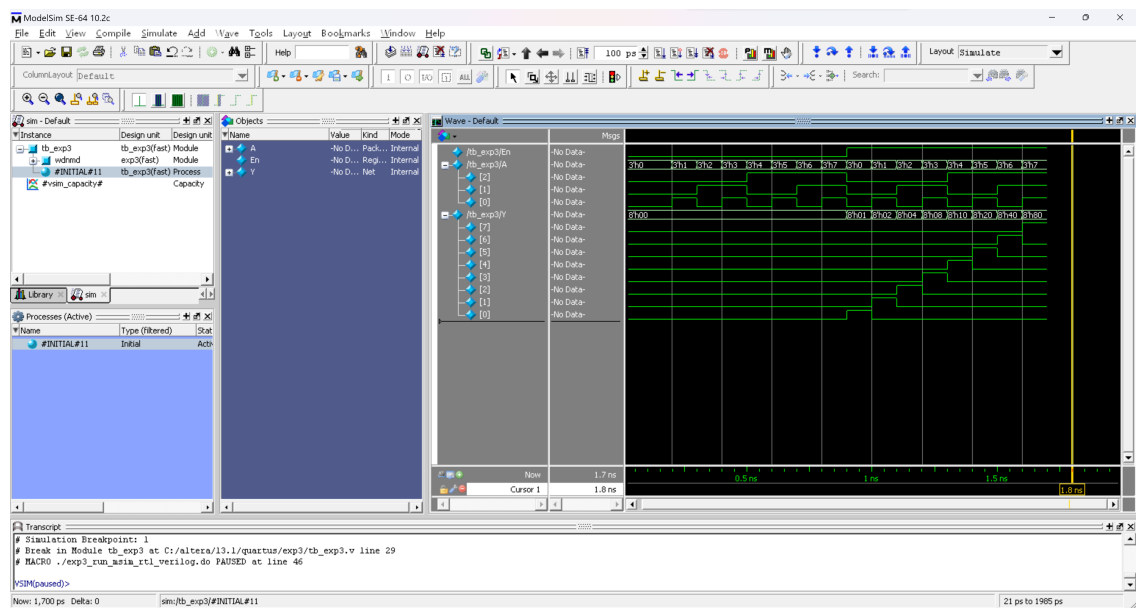

- 实验箱验证

  

实验结果分析

- 1. 代码无误，编译正确，实验结果正确。
- 2. 观察仿真波形可得以下真值表：

En	A[2]	A[1]	A[0]	Y[7]	Y[6]	Y[5]	Y[4]	Y[3]	Y[2]	Y[1]	Y[0]
0	d	d	d	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

与 3-8 译码器期望的真值表相同，程序功能与 3-8 译码器期望的功能一致。

- 3. 上传程序并操作实验箱，验证结果同上，实验完毕。